

## Задача 1

Докажите, что функцию  $x \oplus y \oplus z$  можно вычислить схемой, используя лишь одно отрицание (и много конъюнкций и дизъюнкций).


Решение:

Рассмотрим все варианты, когда функция дает нам положительный результат  $\rightarrow$  сумма равна 1 или 3 по модулю 2  $\Rightarrow$  2 варианта: одна из переменных равна 1, остальные 0 или все равны 1.

Первое есть  $(x \wedge y \wedge z)$

Второе есть  $\neg((x \wedge y) \vee (x \wedge z) \vee (y \wedge z)) \wedge (x \vee y \vee z)$

 В виде схемы это будет выглядеть следующим образом:



## Задача 2


Функция  $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$  истинна на последних 9 наборах значений переменных (в стандартном порядке) и только на них. Постройте схему, вычисляющая  $f$ , использующую только дизъюнкцию и конъюнкцию длины не более чем 15.

Решение:

Выпишем в таблицу значения, на которых функция равна 1:

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1
 
$$\Rightarrow f(x) \iff x_1 \vee (x_2 \wedge x_3 \wedge x_4) :$$



Размер схемы -  $11 < 15$ .

### Задача 3

Постройте схему полиномиального размера, проверяющую, что во входное слово входит подслово 101. Можно считать, что длина входного слова не меньше, чем 3

**Решение:**

Пусть  $n$  - размер входного слова. Тогда наша схема запишется в строку:

$$\begin{aligned} & x_1, x_2 \dots x_n; \\ & \overline{x_2}, \overline{x_3} \dots \overline{x_{n-1}}; \\ & (x_1 \wedge \overline{x_2} \wedge x_3), (x_2 \wedge \overline{x_3} \wedge x_4), \dots (x_{n-2} \wedge \overline{x_{n-1}} \wedge x_n); \\ & (x_1 \wedge \overline{x_2} \wedge x_3) \vee (x_2 \wedge \overline{x_3} \wedge x_4) \dots (x_{n-2} \wedge \overline{x_{n-1}} \wedge x_n); \end{aligned}$$

Оценим теперь размер этой схемы. На каждом из 4 этапов мы вычисляем не более  $n$  элементов  $\Rightarrow$  как следствие, суммарно нам потребуется  $O(n)$  элементов.

### Задача 4

Постройте схему полиномиального размера, умножающую двоичное число на 3.

**Решение:**

Для удобства определим сразу функции, которыми мы будем пользоваться в дальнейшем :

$$\begin{aligned} & XOR(x, y) \Leftrightarrow x \oplus y : \\ & x, y; \quad \overline{x}, \overline{y}; \quad (\overline{x} \wedge y), (x \wedge \overline{y}); \quad (\overline{x} \wedge y) \vee (x \wedge \overline{y}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & MAJ(x, y, z) : \\ & x, y, z; \quad \overline{x}, \overline{y}, \overline{z}; \quad (x \wedge y), (x \wedge z), (y \wedge z); \quad (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \vee (y \wedge z) \end{aligned}$$

Умножение на 3 есть сумма 3 чисел, равных данному, поэтому для определения схемы нам достаточно определить сложение двух двоичных чисел: пусть  $n$  - длина большего числа, тогда первое число в сумме представимо в виде :  $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ , второе:  $\overline{b_n b_{n-1} \dots b_1 b_0}$ . Будем записывать в  $c_i$  дополнительную единицу, которая получается при сложении (по аналогии с обычным сложением). Обозначим результат сложения за:  $\overline{d_{n+1} d_n \dots d_1 d_0}$ .  $c_0 = 0$  соответственно. Тогда, для каждого  $i$  от 0 до  $n+1$ :  $d_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$ ;  $c_{i+1} = MAJ(a_i, b_i, c_i)$  (исходя из правил сложения). Таким образом, мы можем однозначно определить нашу схему.

Оценим теперь размер этой схемы. Нам нужно посчитать сумму 2 раза. Для каждого разряда нам нужно не более 2-х раз применить под схему для вычисления  $\oplus$  и не более 1-ого раза под схему для вычисления  $MAJ_3$ . Все схемы имеют постоянный размер, отсюда нам нужно всего  $O(n)$  элементов.

## Задача 5

*Постойте схему полиномиального размера, проверяющую, будет ли  $n$  - битное двоичное число делиться на 3.*

*Решение:*

Двоичное число представимо в виде:  $a = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} = a_n 2^n + a_{n-1} 2^{n-1} \dots + a_1 2^1 + a_0$ . Посмотрим какой остаток дает нам каждое слагаемое при деление на 3:

$$\begin{cases} a_k 2^{2i} \equiv a_k 4^i \equiv a_k \text{ по модулю } 3 & // \text{ при четном } k \\ a_k 2^{2i+1} \equiv a_k 4^i \cdot 2 \equiv -a_k \text{ по модулю } 3 & // \text{ при нечетном } k \end{cases}$$

$\Rightarrow a \equiv a_0 - a_1 + a_2 \dots$  по модулю 3.

Найдем остаток  $a$  при деление на 3. Для этого мы введем 2 бита  $u_1$  и  $u_2$ , которые будут равны  $\overline{u_1 u_2} = 00, 01, 10$  и будут символизировать остатки 0, 1, 2 соответственно.

Изначально  $\overline{u_1 u_2} = 00$ . Далее мы будем идти по каждой цифре и в зависимости от индекса  $k$  и значения  $a_k$  менять значения  $u_1, u_2$  на:

$$\begin{cases} k - \text{четное} \begin{cases} a_k = 0 & (0, 1, 2) \rightarrow (0, 1, 2) \\ a_k = 1 & (0, 1, 2) \rightarrow (1, 2, 0) \end{cases} \\ k - \text{нечетное} \begin{cases} a_k = 0 & (0, 1, 2) \rightarrow (0, 1, 2) \\ a_k = 1 & (0, 1, 2) \rightarrow (2, 0, 1) \end{cases} \end{cases}$$

Таким образом, если в конце мы получаем  $\overline{u_1 u_2} = 00 \Rightarrow a \div 3$

Теперь по-подробнее как мы производим следующие преобразования (новые  $u_1, u_2$

относительно старых  $u'_1, u'_2$ ):

$$(0, 1, 2) \rightarrow (0, 1, 2) :$$

$$u_2 = u'_2$$

$$u_1 = u'_1$$

$$(0, 1, 2) \rightarrow (1, 2, 0) :$$

$$u_2 = \overline{u'_1} \wedge \overline{u'_2}$$

$$u_1 = u'_2$$

$$(0, 1, 2) \rightarrow (2, 0, 1) :$$

$$u_2 = u'_1 \wedge \overline{u'_2}$$

$$u_1 = \overline{u'_1} \wedge \overline{u'_2}$$

Записав в один блок обработку 2-х последовательных цифр числа (тем самым сразу обработав одно четное и одно нечетное  $k$ ) мы получаем в этом блоке константное количество действий. Оценим теперь размер этой схемы. Нам нужно зайти в блок не более, чем  $\lceil \frac{1}{2}n \rceil$  раз. Каждый блок это константа. Отсюда нам нужно всего  $O(n)$  элементов.